



11. GAIA – ZIRKUITU DIGITALAK

2018-2019 Ikasturtea

Irakaslea: Jose Manuel Gonzalez

Teknologia Elektronikoko Saila

5I28 – Bilboko Ingeniaritza Eskola (II Eraikina)

josemanuel.gonzalezp@ehu.eus



GAIAREN GAI-ZERREDA

1. Definizioak
2. Integrazio mailak
3. Familia logikoak
4. Bipolarra ate logikoetan
5. NMOS ate logikoetan
6. PMOS ate logikoetan

  1. DEFINIZIOAK


○ Seinale digitalak

- Balio diskretuak
- Seinale bitarra
- Bi tentsio maila:
 - V_H : Tentsio maila altua – “1” logikoa – Egia
 - V_L : Tentsio maila baxua – “0” logikoa – Faltsua
- Logika positiboa eta negatiboa









○ Zirkuitu digitalak

 - Ate logikoak
 - Irteera tentsioa sarrera funtzio
 - Elikatuta



1. DEFINIZIOAK


o Ateak

      

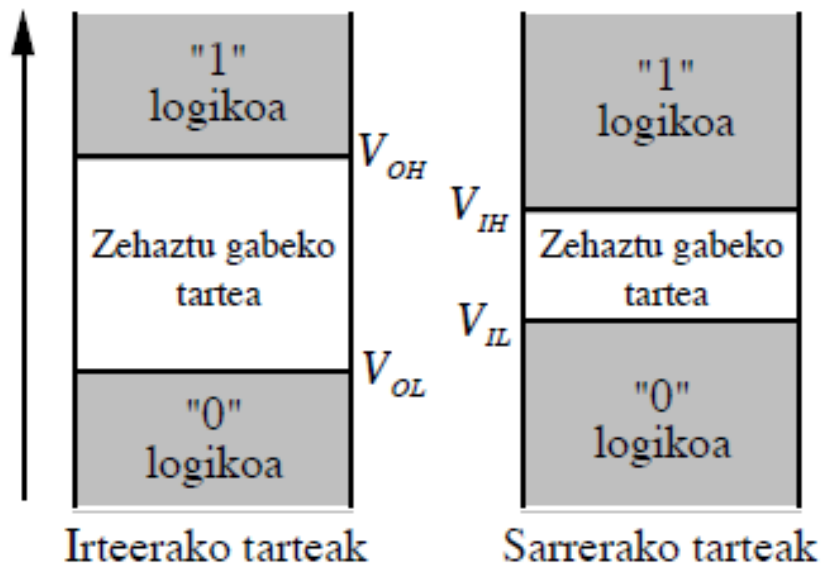1. DEFINIZIOAK

o Balio tartekak

- V_{IL} : Sarreran izan daitekeen tentsio baxuaren (L) balio maximoa, atek 0 logikotzat har dezan
- V_{IH} : Sarreran izan daitekeen tentsio altuaren (H) balio minimoa, atek 1 logikotzat har dezan
- V_{OL} : Ate baten irteeran ager daitekeen tentsio baxuaren (L) balio maximoa
- V_{OH} : Ate baten irteeran ager daitekeen tentsio altuaren (H) balio minimoa




2. INTEGRAZIO MAILAK

o Osagai diskretuak




o Zirkuitu integratuak

 


- **SSI** (integrazio-eskala txikia – Small Scale of Integration)
- **MSI** (integrazio-eskala ertaina – Medium Scale of Integration)
- **LSI** (integrazio-eskala handia – Large Scale of Integration)
- **VLSI** (integrazio-eskala oso handia – Very Large Scale of Integration):

 3. FAMILIA LOGIKOAK

- o Diodoz osatutako ate logikoak (Diode Logic, DL)




- o Diodo/transistore logika (DTL)


 


 3. FAMILIA LOGIKOAK

- Erresistentzia/transistore logika (Resistor Transistor Logic, RTL)




- Transistore/transistore logika (TTL)

  


3. FAMILIA LOGIKOAK

◦ NMOS logika

 

◦ CMOS logika

 


4. BIPOLARRA ATE LOGIKOETAN

- Bi tentsio: H, L

→ Bi funtzionamendu egoera:


- Etendura eta asetasuna

- Etendura

 

$$V_{BE} \leq 0.7V$$

- Asetasuna

 


5. NMOS ATE LOGIKOETAN

- Bi tentsio: H, L

→ Bi funtzionamendu egoera:

- Etendura eta gune ohmikoa


- Etendura

 

$$V_T > 0$$

$$V_{GS} \leq V_T$$

- Gune ohmikoa

 

$$V_{GS} \geq V_T$$


6. PMOS ATE LOGIKOETAN

- Bi tentsio: H, L

→ Bi funtzionamendu egoera:

- Etendura eta gune ohmikoa


- Etendura**

 

$$V_T < 0$$

$$V_{GS} \geq V_T$$

- Gune ohmikoa**

 

$$V_{GS} \leq V_T$$